

# VII. Постоянный ток.

## 1. Упорядоченная скорость.

Обычно заряженные частицы в веществе движутся беспорядочно — "хаотично". Среди направлений движения этих частиц нет преимущественного — все направления встречаются одинаково часто, поэтому через любое сечение проводника проходит в обе стороны в среднем одинаковое число носителей. Среднее значение вектора скорости заряженных частиц при таком движении в любой момент равно нулю:  $\bar{v} = \frac{\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \dots + \vec{v}_N}{N} = 0$ . Но если, продолжая беспорядочное движение, вся эта масса хаотически движущихся носителей начинает смещаться в какую-либо сторону (это называется "дрейф"), то такое движение считается упорядоченным и образует электрический ток. В этом случае среднее значение вектора скорости уже не равно нулю и называется

скоростью упорядоченного движения носителей:  $\vec{v}_{\text{уп}} = \bar{v} = \frac{\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \dots + \vec{v}_N}{N}$ .  $\vec{v}_{\text{уп}}$  направлена туда, куда смещается масса

хаотично движущихся частиц — в сторону дрейфа. Можно представить себе ток в проводе так: цилиндрический сосуд, заполненный хаотически движущимися носителями тока, медленно (по сравнению со скоростями теплового движения носителей) перемещается. Скорость сосуда в этой модели —  $\vec{v}_{\text{уп}}$ . Если сосуд мысленно рассечь неподвижной плоскостью  $\perp \vec{v}_{\text{уп}}$ , то через эту плоскость будет переноситься заряд.


## 2. Сила тока.

Модуль силы тока  
Единица измерения силы тока в СИ:  
 $1 \text{ A} = 1 \text{ Кл/с}$

$$I = \frac{q}{t} \quad \text{Модуль заряда, перенесенного через поперечное сечение проводника за время } t.$$

$I = \text{const}$


Если сила тока меняется ( $I \neq \text{const}$ ), то вычисляют мгновенные значения силы тока (для каждого момента):
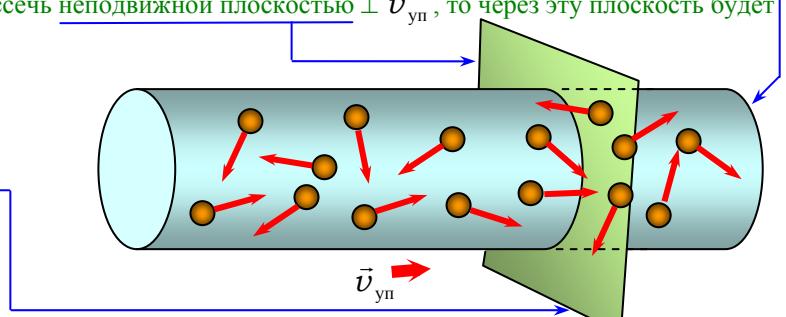
$$I = \frac{dq}{dt} = q'(t) \quad dq - \text{заряд, перенесенный в направлении обхода через поперечное сечение проводника за такое малое время } dt, \text{ за которое сила тока не успевает существенно измениться.}$$

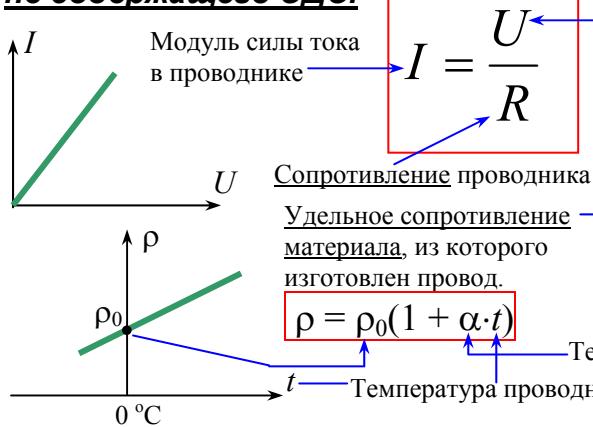
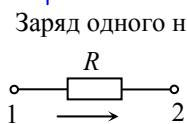
## 3. Плотность тока

— вектор  $\vec{j}$ , направление которого совпадает с направлением, в котором переносится положительный заряд:  
 $j = \frac{I}{S}$  — сила тока через поперечное сечение  $S$   
 во всех точках сечения  $S$  одинаковы  $\vec{j}$   
 $\vec{j} = q_0 n \vec{v}_{\text{уп}}$  — Скорость упорядоченного движения носителей тока  
 Концентрация носителей тока

## 4. Закон Ома для участка цепи, не содержащего ЭДС.




Напряжение (разность потенциалов) между концами проводника  $U = \varphi_1 - \varphi_2$ , (если ток течет от точки 1 к точке 2).



Заряд одного носителя  
 Площадь поперечного сечения провода  
 Единица измерения сопротивления в СИ:  $1 \text{ Ом} = 1 \text{ В/А}$ .  
 Единица измерения удельного сопротивления в СИ:  $1 \text{ Ом}\cdot\text{м}$ .

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

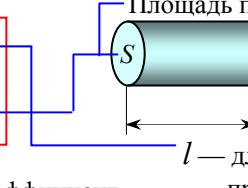

## 5. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС


$$I \cdot R = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$$

Сила тока, текущего по участку 1-2  
 Полное сопротивление участка 1-2  
 Суммарная ЭДС на участке 1-2

$I > 0$ , если ток  $\uparrow$  обходу  $1 \rightarrow 2$   
 $I < 0$ , если ток  $\downarrow$  обходу  $1 \rightarrow 2$

**Направление обхода от 1 → 2**  
 $\mathcal{E} > 0$ , если источник направляет ток  $\uparrow$  обходу  $1 \rightarrow 2$   
 $\mathcal{E} < 0$ , если источник направляет ток  $\downarrow$  обходу  $1 \rightarrow 2$

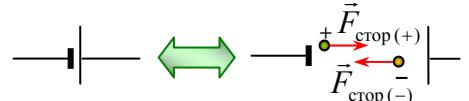**Источник тока** — проводник, в котором действуют сторонние силы.  
**Сторонние силы** — любые силы не электростатического происхождения, понуждающие носители тока к упорядоченному движению.




$$\mathcal{E} = \frac{A_{1-2}}{q} \quad \text{ЭДС источника (электро-двигущая сила)}$$
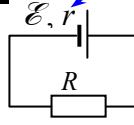
## 6. Закон Ома для замкнутой неразветвленной цепи.

$$I = \frac{\sum \mathcal{E}}{R_{\text{полн}}} \quad \text{Сила тока, текущего через каждый элемент цепи}$$


$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} \quad \text{Суммарная ЭДС цепи}\br/>
 \text{Полное (суммарное) сопротивление цепи}$$



Работа сторонних сил источника над зарядом  $q$  при его перемещении через источник в направлении обхода  $1 \rightarrow 2$

Внутреннее сопротивление источника
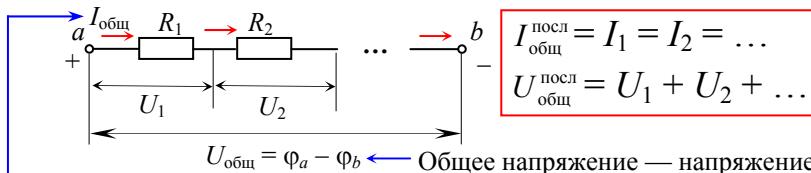
## 7. Последовательное соединение проводников




— соединение, при котором заряд полностью, без ответвлений, перетекает из предыдущего проводника в следующий.

$$R_{\text{общ}} = R_1 + R_2 + \dots$$


$$\text{Если } R_1 = R_2 = \dots = R_N = R, \text{ то } R_{\text{общ}} = NR$$

$I_{\text{общ}}$  — общий ток — ток, втекающий через (+) выход системы и вытекающий через (-) выход.

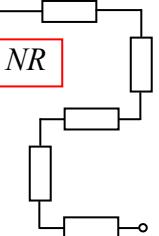
$R_{\text{общ}} = \frac{U_{\text{общ}}}{I_{\text{общ}}}$  — общее сопротивление системы проводников с двумя выходами — сопротивление резистора, который можно включить один вместо всей системы между ее выходами, при этом  $I_{\text{общ}}$  и  $U_{\text{общ}}$  не изменятся.



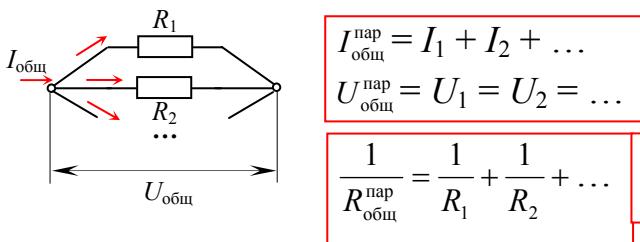
## 8. Параллельное соединение проводников



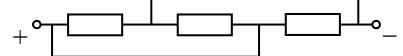
— соединение, при котором каждый проводник присоединен одним концом к (+) выходу системы, а другим концом к (-) выходу.


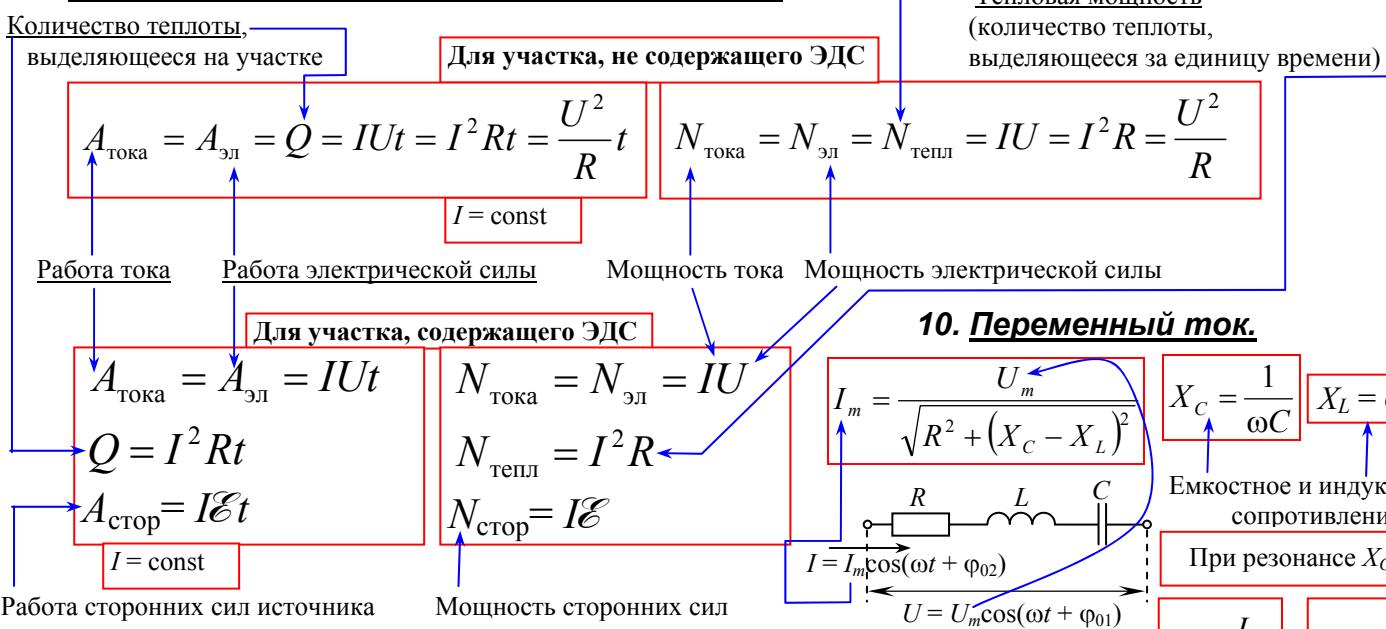
## 9. Работа и мощность электрического тока.



## 10. Переменный ток.

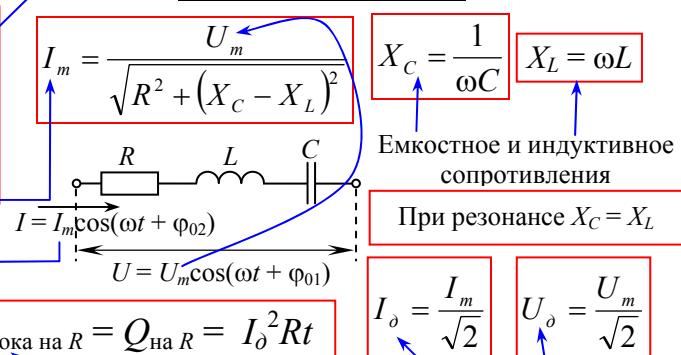


## 11. КПД электрической цепи.



## 12. Условие выделения максимальной мощности на нагрузке: $R = r$

При данных значениях внутреннего сопротивления  $r$  и ЭДС источника  $\mathcal{E}$  максимальная мощность выделяется при условии, что сопротивление нагрузки  $R$  равно  $r$ .

## 13. Закон Фарадея для электролиза.

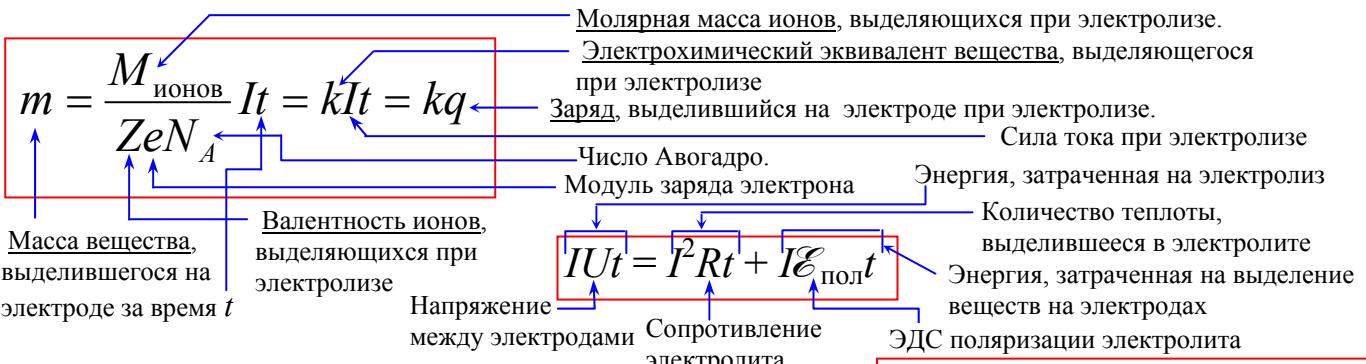

## 14. Закон сохранения энергии в электрических цепях:

$$\Delta W_{\text{конд}} + \Delta W_{\text{кам}} = A_{\text{уст}}^{\text{стор}} - Q + A_{\text{внеш}}^{\text{стор}}$$